
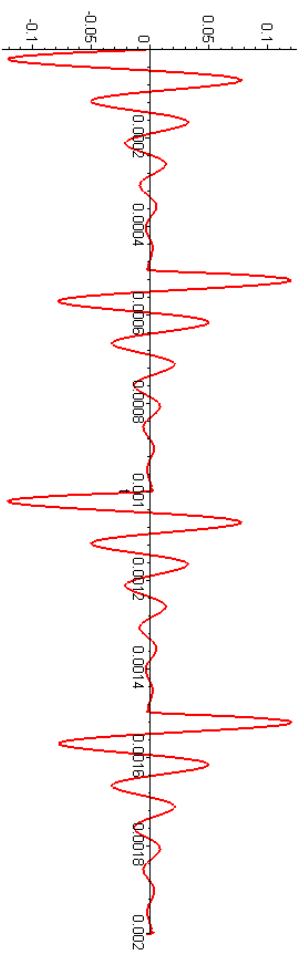



entrée

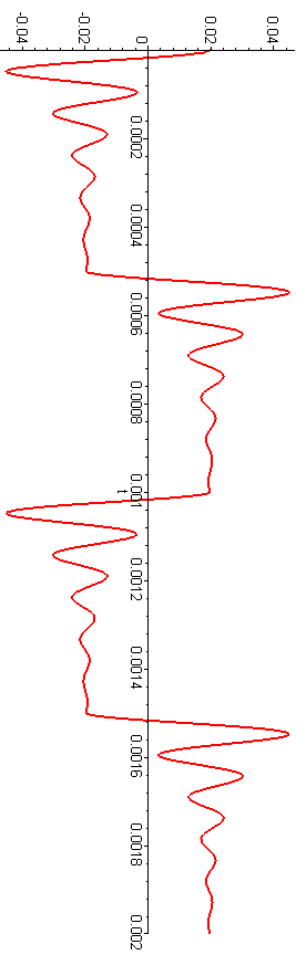


aux bornes de L du circuit RLC



aux bornes de R du circuit RLC

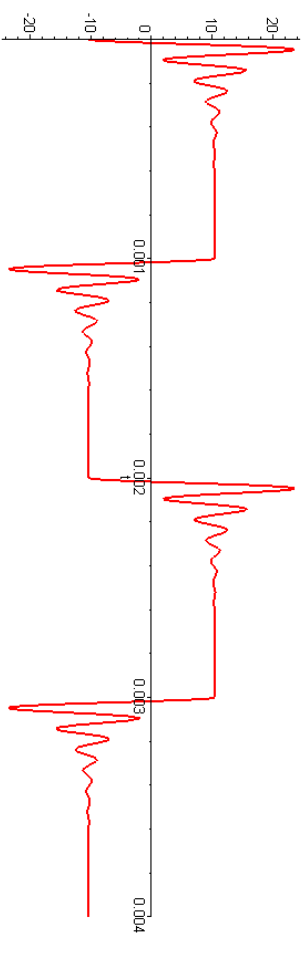

à la sortie de l'ampli op en dérivateur

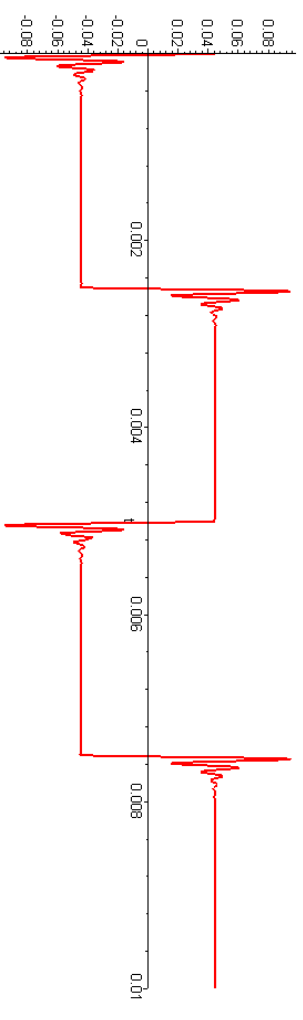

à la sortie de l'ampli op en filtre Sallen-key